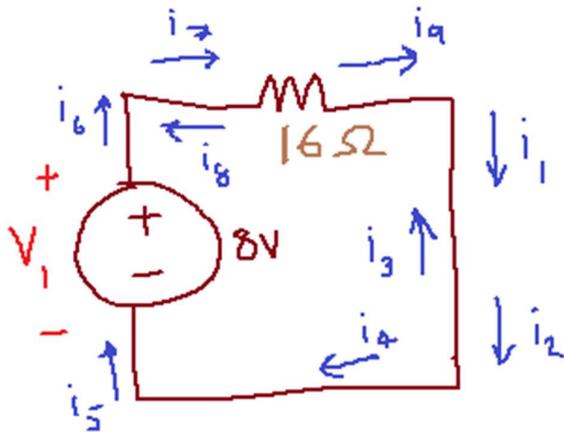


Find voltages and currents marked in the figure.



Write your answers in the following format:

- Q1.1. $V_1 = 0V$
- Q1.2. $I_1 = 0A$
- Q1.3. $I_2 = 0A$
- Q1.4. $I_3 = 0A$
- Q1.5. $I_4 = -10A$
- Q1.6. $I_5 = -10A$
- Q1.7. $I_6 = -10A$
- Q1.8. $I_7 = -10A$
- Q1.9. $I_8 = -10A$
- Q1.10. $I_9 = 15A$